

作业 1 :

源码 :

```
module decoder_74LS138( out, en, in
);
    input [2:0] en;
    input [2:0] in;
    output reg [7:0] out;
    always @(*) begin
        if (en[2] & (~en[1]) & (~en[0])) begin //detect enable signal
            case (in)
                3'b000 : out = 8'b11111110;
                3'b001 : out = 8'b11111101;
                3'b010 : out = 8'b11111011;
                3'b011 : out = 8'b11110111;
                3'b100 : out = 8'b11101111;
                3'b101 : out = 8'b11011111;
                3'b110 : out = 8'b10111111;
                3'b111 : out = 8'b01111111;
                default : out = 8'b11111111;
            endcase
        end
        else
            out = 8'b11111111;
        end
    end
endmodule
```

Testbench :

```
module decoder_tb;

    // Inputs
    reg [2:0] en;
    reg [2:0] in;

    // Outputs
    wire [7:0] out;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    decoder_74LS138 uut (
        .out(out),
        .en(en),
        .in(in)
    );
endmodule
```

```

initial begin
    // Initialize Inputs
    en = 0;
    in = 0;


    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here
    en = 3'b011;
    #100 en = 3'b100;
    #100 in = 3'b001;
    #100 in = 3'b010;
    #100 in = 3'b011;
    #100 in = 3'b100;
    #100 in = 3'b101;
    #100 in = 3'b110;
    #100 in = 3'b111;
    #100 $finish;

end
endmodule

```

波形图：

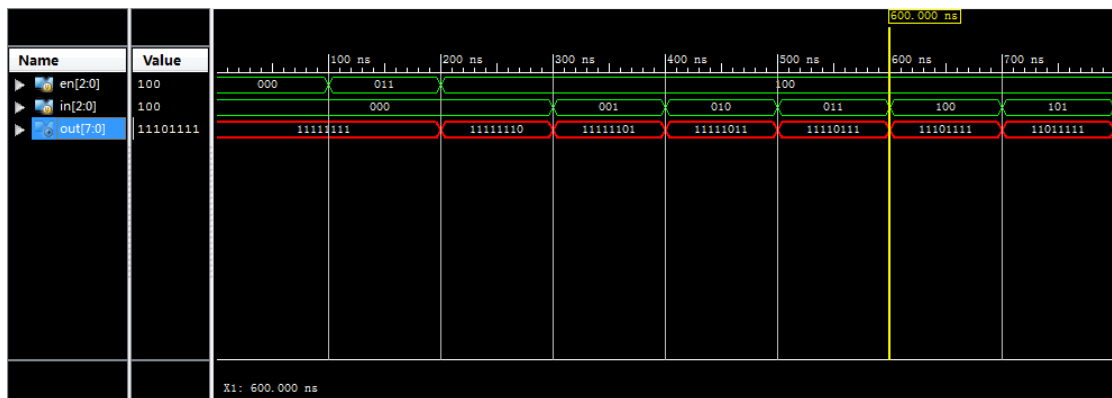

作业 2 :

源码 :

```
module water_level( warn_led, en, wl
);

    input en;
    input [3:0] wl;
    // warn_led[0]: white led; warn_led[1]: yellow led; warn_led[2]: red led;
    output reg [2:0] warn_led;

    always @(*) begin
        if (en) begin
            if (wl < 4'b1000) warn_led = 3'b000; // water level lower than 8m
            // water level between 8m and 10m
            else if((wl >= 4'b1000) && (wl < 4'b1010)) warn_led = 3'b001;
            // water level between 8m and 10m
            else if((wl >= 4'b1010) && (wl < 4'b1100)) warn_led = 3'b011;
            // water level between 8m and 10m
            else if((wl >= 4'b1100) && (wl < 4'b1110)) warn_led = 3'b100;
            else warn_led = 3'b000;
        end
        else
            warn_led = 3'b000;
    end
endmodule
```

Testbench :

```
module wl_tb;

    // Inputs
    reg en;
    reg [3:0] wl;

    // Outputs
    wire [2:0] warn_led;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    water_level uut (
        .warn_led(warn_led),
        .en(en),
        .wl(wl)
    );
endmodule
```

```


initial begin
    // Initialize Inputs
    en = 0;
    w1 = 0;

    // Wait 100 ns for global reset to finish
    #100;

    // Add stimulus here
    en = 1'b1;
    w1 = 4'b0101;
    #100 w1 = 4'b1000;
    #100 w1 = 4'b1001;
    #100 w1 = 4'b1010;
    #100 w1 = 4'b1011;
    #100 w1 = 4'b1100;
    #100 w1 = 4'b1101;
    #100 w1 = 4'b1110;
    #100 w1 = 4'b1111;
    #100 $finish;
end
endmodule

```

波形图：

 

作业 3 :

源码 :

```
module bcd84212gray( gray, en, bcd8421
);
    input en;
    input [3:0] bcd8421;
    output reg [3:0] gray;

    always @(*) begin
        if(en) begin
            case(bcd8421)
                4'b0000 : gray = 4'b0000;
                4'b0001 : gray = 4'b0001;
                4'b0010 : gray = 4'b0011;
                4'b0011 : gray = 4'b0010;
                4'b0100 : gray = 4'b0110;
                4'b0101 : gray = 4'b1110;
                4'b0110 : gray = 4'b1010;
                4'b0111 : gray = 4'b1000;
                4'b1000 : gray = 4'b1100;
                4'b1001 : gray = 4'b0100;
            endcase
        end
        else gray = 4'b0000;
    end
endmodule
```

Testbench :

```
module bcd84212gray_tb;

    // Inputs
    reg en;
    reg [3:0] bcd8421;

    // Outputs
    wire [3:0] gray;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    bcd84212gray uut (
        .gray(gray),
        .en(en),
        .bcd8421(bcd8421)
    );
endmodule
```

```

    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        en = 0;
        bcd8421 = 0;


        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here
        en = 1;
        #100 bcd8421 = 4'b0001;
        #100 bcd8421 = 4'b0010;
        #100 bcd8421 = 4'b0011;
        #100 bcd8421 = 4'b0100;
        #100 bcd8421 = 4'b0101;
        #100 bcd8421 = 4'b0110;
        #100 bcd8421 = 4'b0111;
        #100 bcd8421 = 4'b1000;
        #100 bcd8421 = 4'b1001;
        #100 $finish;

    end
endmodule

```

波形图：

 


作业 4 :

两个有符号数 A 和 B 的加减法 :

$$[A + B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [B]_{\text{补}}$$

$$[A - B]_{\text{补}} = [A + (-B)]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + [-B]_{\text{补}} = [A]_{\text{补}} + \sim([B]_{\text{补}}) + 1$$

电路原理图如下 :

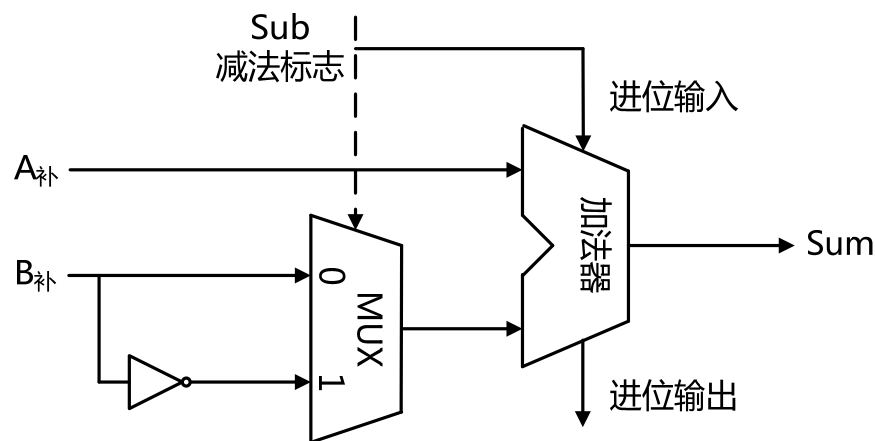

溢出条件 :

(1). 对于加法, 两个操作数异号, 则结果不溢出; 两个操作数同号, 若结果与操作数异号, 则结果溢出。

(2). 对于减法, 两个操作数同号, 则结果不溢出; 两个操作数异号, 若结果与被减数异号, 则结果溢出。

源码 :

```
module add_4( carry, sum, in1, in2, sub
);
    input [3:0] in1, in2;
    input sub;
    output reg carry;
    output reg [3:0] sum;
    reg [3:0] in2_temp;

    // one not gate, one multiplexer
    always @(*) begin
        if (sub)
```

```

        in2_temp = ~in2;
    else in2_temp = in2;
end

// one adder
always @(*) begin
    {carry, sum} = in1 + in2_temp + sub;
end
endmodule

```

Testbench :

```

module add_4_tb;

    // Inputs
    reg [3:0] in1;
    reg [3:0] in2;
    reg sub;

    // Outputs
    wire carry;
    wire [3:0] sum;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    add_4 uut (
        .carry(carry),
        .sum(sum),
        .in1(in1),
        .in2(in2),
        .sub(sub)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        in1 = 0;
        in2 = 0;
        sub = 0;

        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;

        // Add stimulus here
        in1 = 4'b0101; //in1 = 5;
        in2 = 4'b0010; //in2 = 2;
        sub = 0; //add
    end
endmodule

```




```

#100;
in1 = 4'b0101; //in1 = 5;
in2 = 4'b0010; //in2 = 2;
sub = 1; //sub
#100;
in1 = 4'b1011; //in1 = -5
in2 = 4'b1110; //in2 = -2;
sub = 0; //add
#100;
in1 = 4'b1011; //in1 = -5
in2 = 4'b1110; //in2 = -2;
sub = 1; //sub
#100 $finish;

end
endmodule

```

波形图：

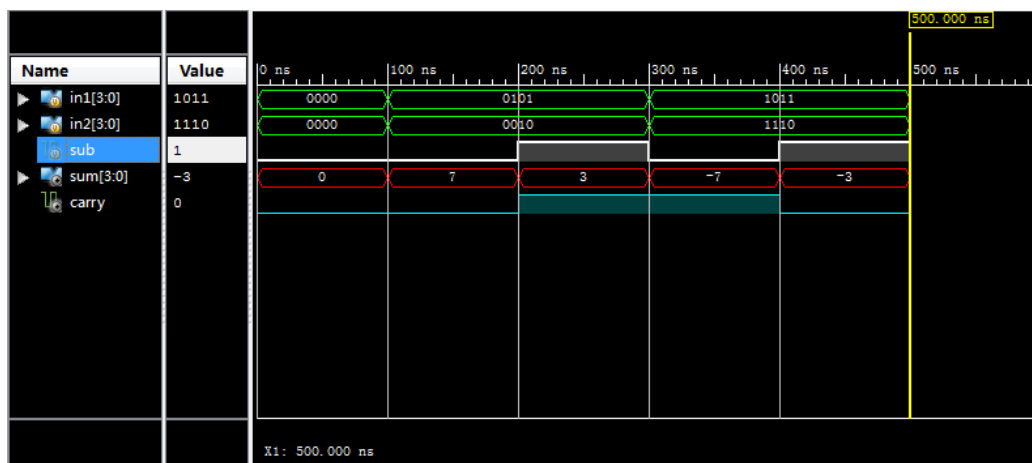

作业 5 :

源码 :

```
module priority( Y, I
);

    input [7:0] I;
    output reg [2:0] Y;

    always @(*) begin
        if (I[7] == 0) Y = 4'b111; //The priority of I[7] is highest
        else if (I[6] == 0) Y = 4'b110;
        else if (I[5] == 0) Y = 4'b101;
        else if (I[4] == 0) Y = 4'b100;
        else if (I[3] == 0) Y = 4'b011;
        else if (I[2] == 0) Y = 4'b010;
        else if (I[1] == 0) Y = 4'b001;
        else if (I[0] == 0) Y = 4'b000; //The priority of I[0] is lowest
        else Y = 4'b000;
    end
endmodule
```

实验效果见附件工程，直接将.bit 文件下载到开发板上即可。